
 


 

Synthese digitaler Schaltungen

am Beispiel eines synchronen Zählers mit D Flip-Flops

Dr. Matthias Fertig



IBM 6-Kern CPU für zEC12, 2.75 Milliarden Transistoren
Entwickelt für 166ps Taktperiode (6GHz)
L3-Bandbreite bis zu 2x80GB/s
32nm CMOS SOI Technologie

2012

Inhalt

- Hardwaresynthese
- Der Syntheseprozess
 - High-Level Synthese
 - Logik-Synthese
 - Layout-Synthese
- Praktisches Beispiel
4-Bit Zähler
- IEEE Standard für VHDL Synthese

Hardwaresynthese

Generation 0 (1970-1980)

- Erste Arbeiten (z.B. C. Mead & L. Conway, 1979)
- Grundlagenarbeiten ohne industriellen Einsatz
- Erste HDLs (z.B. ISPS) und „Silicon Compiler“

Generation 1 (1980-1990)

- Grundlagenarbeiten zur High-Level Synthese (z.B. Paulin & Knight, Gajski et. al.)
- Anwendungsspezifische HDL für DSPs (Silage)

Generation 2 (1990-2003)

- HDL für RTL-Synthese (z.B. Verilog, VHDL)
- Erste kommerzielle Softwarepakete (Cadence, Synopsis, Mentor Graphics)

Generation 3 (2004-2009)

- C/C++-basierte Hardwarebeschreibung (z.B. SystemC)
- Anwendungsoptimiert (ASIC, FPGA, CPLD)*

Generation 4 (2010-heute)

- Large-Block Synthese (LBS)
- Single- und Multicycle


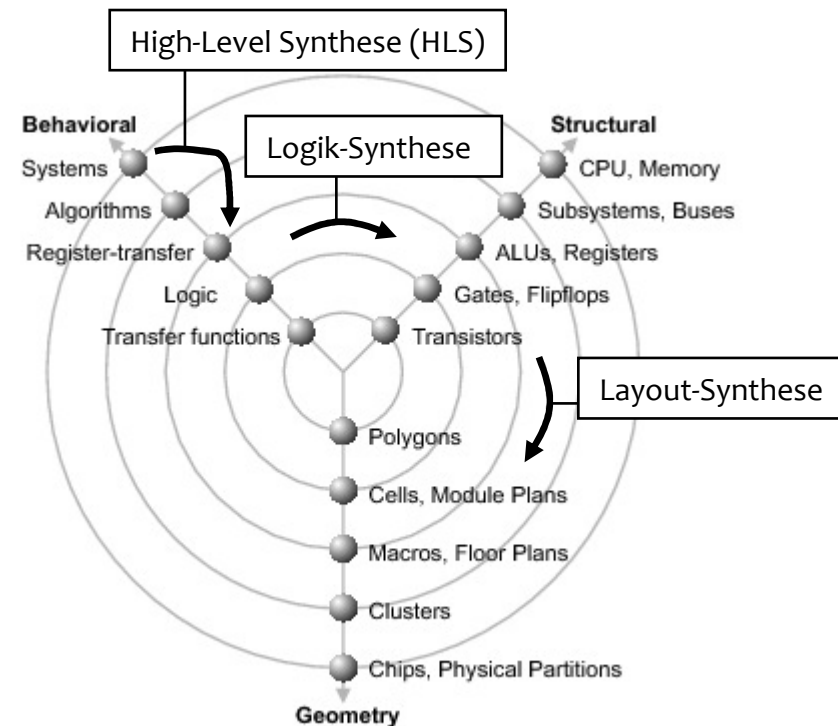


Abb.1 Hierarchienmodell der Hardwarebeschreibung nach Gajski und Kuhn (Y-Chart)

 *ASIC - Application Specific Integrated Circuit
FPGA – Field Programmable Gate Array
CPLD – Complex Programmable Logic Device



High-Level Synthese

Ziel: Register-Transfer-Level Beschreibung eines Verhaltens unter der Einhaltung von Randbedingungen.


1. „Lexical Processing“
 - Umsetzen der HDL in internes Format zur weiteren Bearbeitung
2. „Algorithm Optimization“
 - Reduktion von identischen Teilausdrücken
 - Ersetzung von Konstanten
 - Auflösen von Schleifen
3. „Control-/Dataflow analysis“
 - Prüfung von Datenabhängigkeiten
 - Erstellung eines Kontroll- und Datenflussgraphen (CDFG)
4. „Library processing“
 - Lese Synthese-Bibliothek
 - Identifikation von Funktionsblöcken

Beispiel:


```
variable a,b,c,d,e : unsigned(7 downto 0);
variable y : unsigned(32 downto 0);
y <= ((a*b)+c)*(d*e);
```

1. $y.33 \leftarrow ((a.8 * b.8) + c.8) * (d.8 * e.8)$
(<Literal-Name>.<Bitbreite>)

2. -
3.

 

 4. Mult_8x8_16
Add_16x16_17
Mult_20x20_40



High Level Synthese (2)

5. „Resource Allocation“
 - Zuweisung von Ressourcen gemäß dem CDFG und der verfügbaren Funktionsblöcke (Zellen)
6. „Scheduling“
 - Zuweisung von Takten (Single-Cycle vs. Multi-Cycle vs. Pipelined)
 - Optimierung auf Timing, Leistung, Fläche (Sequentielle vs. Parallele Hardware)
7. „Functional binding“
 - Reduktion von Ressourcen
 - Instantiierung
8. „Register binding“
 - Instantiierung von Speicherelementen (z.B. D-Flip-Flop)
9. „Output processing“
 - z.B. Beschreibung des Verhaltens in HDL auf Register Transfer Ebene (RTL)

5. 2x Mult_8x8_16
1x Add_16x16_17
1x Mult_20x20_40

6.

OP	#	C1	C2	C3
*16	2 1 ↻	a*b d*e ↗	d*e	
+17	1		t1+c	
*40	1			t2*t3


7.

OP	#	C1	C2	C3
*16	0			
+17	1		t1+c	
*40	1	a*b	d*e	t2*t3



1. **Wieviele Speicherbits sind nötig ?**
2. **Benötigt eine Pipeline mehr oder weniger Speicher?**

Logik-Synthese

 

Ziel: Optimierung und Abbildung einer RTL-Beschreibung auf Gatterinstanzen einer Technologie unter Randbedingungen.

1. „Register Transfer Level (RTL) HDL“
 - Datenfluss mit Finite State Machine
 - Finite State Machine (FSM)
 - Transfer Funktion (KV-Diagramm)
2. „HDL Analysis“
 - Auflösen von Konstanten, Schleifen und arithmetischer Operatoren
 - Identifikation von Speicher (D-Flip-Flops)
3. „Boolean Minimization/Optimization“
 - Optimierung auf Fläche, Timing, Leistung
4. „Binding and Optimization on Gates“
 - Abbilden auf Standardzellen
 - Erstellen der Gatter-Netzliste
5. „Local optimization on nets“
 - Randbedingungen für I/Os (arrival times, slew rates, fan-out)
 - Elektrische Optimiere (z.B. RC-delay)


Beispiel:

1. signal A,B : bit;
constant C : bit := 1;
 $y \leq C \text{ and } (\text{not } A \text{ and } B) \text{ or } (\text{not } B \text{ and } A);$
2. $y \leq 1 \text{ and } (\text{not } A \text{ and } B) \text{ or } (\text{not } B \text{ and } A);$
3. $y \leq (\text{not } A \text{ and } B) \text{ or } (\text{not } B \text{ and } A);$
4. 1x XOR
5. Annahme: a hat schlechte slew rate ($\Delta V/\Delta t$)
2x Inverter für Eingang A



1. Wie sieht die Netzliste aus ?

Layout-Synthese

 

Ziel: Abbilden der Gatter-Netzliste auf Halbleiterstrukturen. Platzieren und Verdrahten von Instanzen.

1. „Partitioning“
 - Teile das Problem in Teilprobleme (Divide and Conquer)
 - Minimiere die Anzahl der partitions-überschreitenden Netze
2. „Placement“
 - Constraint-File (z.B. I/O Positionen, Cell-Margin für späteres Routing)
 - Minimiere die Fläche
 - Vermeide Überlappungen
3. „Routing“
 - „global routing“ (Planung der traversierten Regionen)
 - „detailed routing“ (Tracks and Vias)
4. „Compaction“
 - Optimierung der Abstände, ohne die Layout-Regeln der Technologie zu verletzen (z.B. Mindestbreiten, Abstände)

Praktisches Beispiel

Synthese eines synchronen digitalen Zählers

CAD-Software:

Alliance CAD (freie Software)

Pierre et Marie Curie Universität, Paris

Source Code verfügbar unter GNU General Public Licence (GPL)

<http://www-oc.lip6.fr/recherche/cian/alliance/>

erfolgreich verwendet für

875k Zellen superscalaren Mikroprozessor

400k Zellen IEEE Gigabit High Speed Link (HSL) Router

Spezifikation eines N-Bit Zählers


- Eingangssignale (Bitbreite)

- ck (1)
- up (1)
- ena (1)
- ld (1)
- LD_DATA (N)

- Ausgangssignale

- CNT (N)

- Blockdiagramm

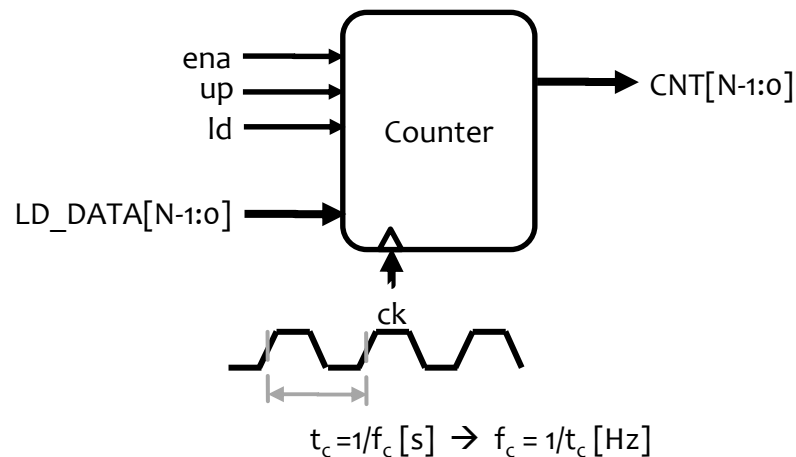


- Beschreibung mit Pseudocode

```
IF ( RISING_EDGE(CK) )
THEN
  IF ( TRUE == LD ) THEN
    CNT ← LD_DATA
  ELSE
    IF( TRUE == ENA ) THEN
      CNT ← CNT + UP
    END
  END
END
END
```



1. Wie groß ist t_c bei 1GHz und 5GHz?
2. Ist ENA synchron oder asynchron?
3. Wie ändert sich der Pseudocode bei einem asynchronen ENA?

HDL-Beschreibung

 

Algorithmische Beschreibung in VHDL

```
emacst@t41p
File Edit Options Buffers Tools VHDL Help

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;


entity counter4 is
  generic (
    WIDTH: integer:=4
  );
  port (
    ck : in std_logic;
    ena : in std_logic;
    ld : in std_logic;
    ld_data : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    up : in std_logic;
    cnt : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0)
  );
end counter4;

architecture beh of counter4 is
  signal up_s : unsigned[];
begin
  up_s <= unsigned(up);

  process(ck)
    variable cnt_v : unsigned(WIDTH-1 downto 0);
  begin
    if not ck'stable and ck='1' then
      if ld='1' then
        cnt_v := unsigned(ld_data);
      elsif ena='1' then
        cnt_v := cnt_v + up_s;
      end if;
    end if;
    cnt <= std_logic_vector(cnt_v);
  end process;
end beh;

----- counter4.vhdl All L21 (VHDL/es)-----
menu-bar buffer C-d
```

Simulation des Zählers

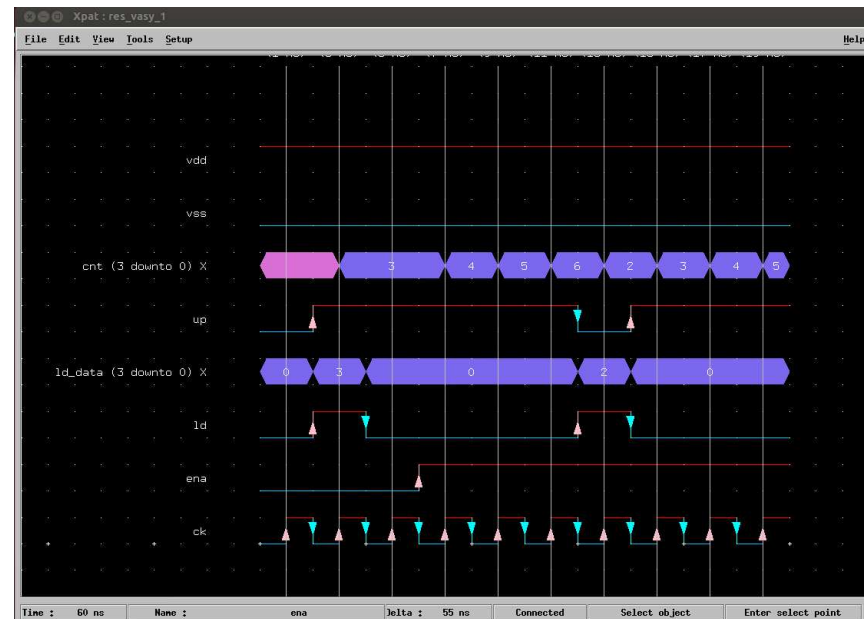

1. „ld“ aktiv: lade den Wert 3
2. „ena“ deaktiv: kein Inkrement
3. „ena“ aktiv: Zählerdauer drei Takte
4. „ena“ aktiv und „ld“ aktiv: lade den Wert 2 hat Priorität!

High-Level Synthese

„Lexical Processing“

Eingabe:

- Algorithmische HDL-Beschreibung

VHDL-Analyse (abh. vom Synthesewerkz.):


- Auflösen der GENERIC Statements
- Eingänge VDD und VSS
- Umsetzung von STD_LOGIC auf BIT
- Auflösen der Addition in bool'sche Gleichungen
- Identifikation/Ableiten von Speicherelementen

Ausgabe:

- VHDL auf Register-Transfer-Ebene (RTL)



 Wie leitet das Synthesetool
Speicherelemente ab ?



```
emacs@t41p
File Edit Options Buffers Tools Help
--
-- Generated by VASY
--
ENTITY counter4 IS
PORT(
  ck      : IN BIT;
  rst     : IN BIT;
  ena     : IN BIT;
  ld      : IN BIT;
  ld_data : IN BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  up      : IN BIT;
  cnt     : OUT BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  vdd     : IN BIT;
  vss     : IN BIT
);
END counter4;


ARCHITECTURE VBE OF counter4 IS

  SIGNAL rtlsum_0      : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL rtlcarry_0   : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL rtlctxs_0    : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL up_s         : BIT_VECTOR(0 TO 0);
  SIGNAL p26_2_cnt_v  : REG_VECTOR(3 DOWNTO 0) REGISTER;
  SIGNAL p26_2_reddef_6 : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL p26_2_reddef_5 : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL p26_2_reddef_4 : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN

  rtlcarry_0(0) <= '0';
  rtlsum_0 <= ((p26_2_cnt_v XOR rtlctxs_0) XOR rtlcarry_0);
  rtlcarry_0(3 downto 1) <= (((p26_2_cnt_v(2 downto 0) AND rtlctxs_0(2 downto 0)) OR (p26_2_cnt_v(2 downto 0) AND rtlcarry_0(2 downto 0))) OR (rtlctxs_0(2 downto 0) AND rtlcarry_0(2 downto 0)));
  rtlctxs_0 <= ("000" & up_s(0));
  cnt <= p26_2_cnt_v;
  LABEL0 : BLOCK ((ck = '1') AND NOT(ck'STABLE))
  BEGIN
    p26_2_cnt_v <= GUARDED (((ld AND ((rst AND p26_2_reddef_6(3)) OR (NOT(rst) AND p26_2_reddef_6(3))) AND (NOT(ld) AND ((ena AND NOT(rst) AND p26_2_reddef_4(3)) OR (NOT(ena AND NOT(rst) AND p26_2_reddef_6(3)))))) & ((ld AND ((rst AND p26_2_reddef_6(2)) OR (NOT(rst) AND p26_2_reddef_5(2)))) OR (NOT(ld) AND ((ena AND NOT(rst) AND p26_2_reddef_4(2)
----- counter4.vbe Top L9 (Fundamental) -----
Truncate long lines enabled
```

Logik Synthese

„Boolean Minimization/Optimization“

 

Eingabe:

- VHDL auf Register-Transfer-Ebene (RTL)
- Optimierungsgrad
 - Fläche
 - Laufzeit

Logische Optimierung:


- Logischen Tiefe
- Gatteranzahl
- Literale
- Schaltkreisfläche

Ausgabe:

- Optimierte VHDL
 - Sequentielle Logik (FSM)
 - „random logic“ („AND-OR“ Logik)

```
mferdig@t41p: ~/vhdl/AllianceCAD/counter4-opt.
Boolean Minimization
Alliance CAD System 5.0 20110203, boom 5.0
Copyright (c) 2000-2014, ASIM/LIP6/UPMC
Author(s): Ludovic Jacomme
E-mail : alliance-users@asim.lip6.fr

--> Parse BEH file counter4.vbe
--> Check figure counter4
--> Parse parameter file counter4.boom
--> Optimization parameters
Algorithm : simulated annealing
Keep aux : no
Area : 50 %
Delay : 50 %
Level : 3
--> Initial cost
Surface : 100250
Depth : 14
Literals : 79
--> Translate Abl to Bdd
Total Bdd nodes 58
--> Optimization %
--> Final cost
Surface : 43750
Depth : 7
Literals : 33
--> Post treat figure counter4
--> Drive BEH file counter4_o
```

 

Logik Synthese

„Functional Binding“

Eingabe:


- Optimierte VHDL
- Technologie-Bibliothek
http://www.vlsitechnology.org/html/cells/sxlibo13/lib_gif_index.html

Synthese der Gatter-Netzliste:

- Instantiierung der Gatter- und Speicherelemente
- Berechnung der Durchlaufzeiten aus der Summe der Gatterlaufzeiten


Ausgabe:

- Gatter-Netzliste

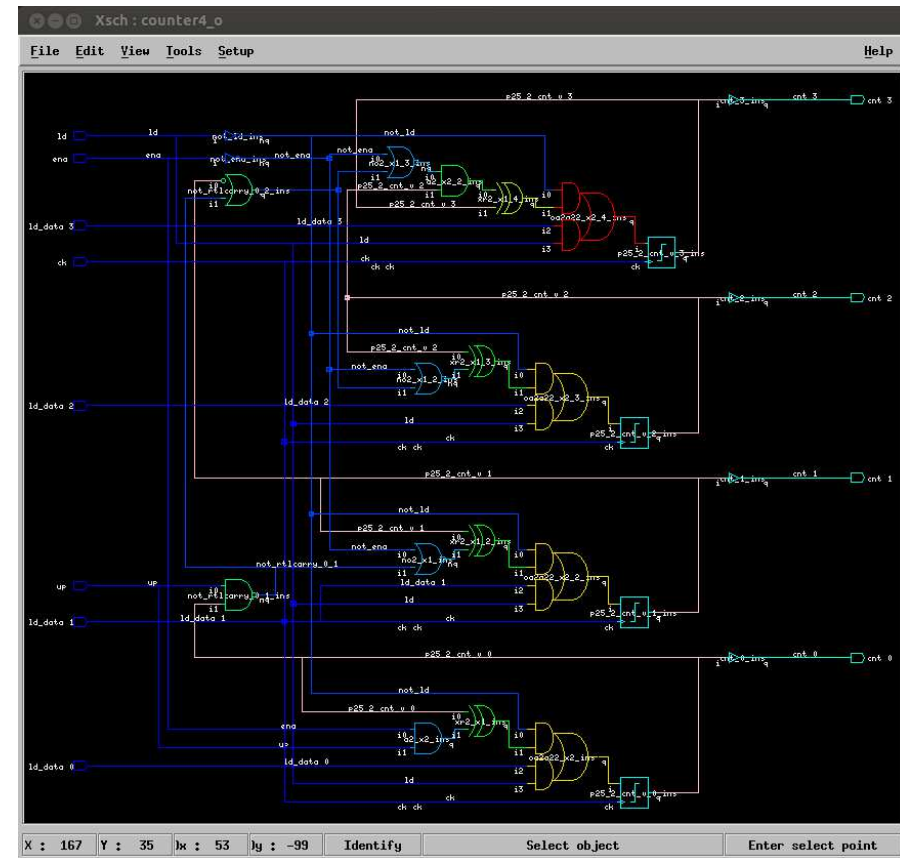

Logik Synthese

„Local Optimization on Nets“

 

Eingabe:


- Synthetisierte Gatter-Netzliste
- Bedingungen für Ein- und Ausgänge
 - Signal Ankunfts- u. Anstiegszeiten
 - Fan-out u. kapazitive Lasten
- Technologie-Bibliothek
http://www.vlsitechnology.org/html/cells/sxlib013/lib_gif_index.html

Elektrische Optimierung:

- Einfügen von Invertern (Buffer) und Ersetzen von Logik-Gattern zur Optimierung der Signalanstiegszeiten (RC-delays)

Ausgabe:

- Optimierte Gatter-Netzliste

 

```
mfertig@t41p: ~/vhdl/AllianceCAD/counter4-opt.beh

Local optimization on Nets


Alliance CAD System 5.0 20110203, loon 5.0 [2003/12/07]
Copyright (c) 2000-2014, ASIM/LIP6/UPMC
Author(s): Fran[REDACTED]bis Donnet
E-mail : alliance-users@asim.lip6.fr

MBK_IN_LO : vst
MBK_OUT_LO : vst
MBK_TARGET_LIB : /usr/share/alliance/cells/sxlib

Reading parameter file 'counter4.lax'...
50% area - 50% delay optimization
Reading file 'counter4_o.vst'...
Controlling file 'counter4.lax'...
Reading lib '/usr/share/alliance/cells/sxlib'...
Capacitances on file 'counter4_o.vst'...
Delays on file 'counter4_o.vst'...2610 ps
Area on file 'counter4_o.vst'...49250 lambda[REDACTED] (with over-cell routing)
Details...
buf_x2: 4 (8%)
sff1_x4: 4 (36%)
oa2a22_x2: 4 (18%)
xr2_x1: 4 (18%)
no2_x1: 3 (6%)
a2_x2: 2 (5%)
inv_x2: 2 (3%)
na2_x1: 1 (2%)
on12_x1: 1 (2%)
Total: 25
Worst RC on file 'counter4_o.vst'...78 ps
Inserting buffers on critical path for file 'counter4.vst'...2 buffers inserted -> 2572 ps
Improving RC on critical path for file 'counter4.vst'...2541 ps
Improving all RC for file 'counter4.vst'...
Worst RC on file 'counter4.vst'...78 ps
Area on file 'counter4.vst'...51250 lambda[REDACTED] (with over-cell routing)
Details...
buf_x2: 6 (11%)
sff1_x4: 4 (35%)
oa2a22_x2: 4 (17%)
xr2_x1: 4 (17%)
no2_x1: 3 (5%)
```



 Welche Bedeutung hat die gezeigte Signallaufzeit für den synchronen Zähler?



Layout Synthese

„Placement“

Eingabe:

- Optimierte Gatter-Netzliste
- Position der Ein- und Ausgänge
- Partitionierung oder Fläche
- Abstand („Margin“) für Standardzellen

Platzierung (Placement):


- Minimiere Schaltkreis-Fläche
- Vermeide Überlappungen der Instanzen

Ausgabe:

- Layout der beim „Functional Binding“ ausgewählten Gatter

```
## I/O Placement
TOP (
# IOs are ordered
# from left to right
(IOPIN ena.0 );
SPACE 10;
(IOPIN up.0 );
SPACE 10;
(IOPIN ld.0 );
SPACE 10;
(IOPIN ck.0 );
)
LEFT (
# IOs are ordered
# from top to bottom
(IOPIN ld_data(3).0 );
(IOPIN ld_data(2).0 );
(IOPIN ld_data(1).0 );
(IOPIN ld_data(0).0 );
)
RIGHT (
# IOs are ordered
# from top to bottom
(IOPIN cnt(3).0 );
(IOPIN cnt(2).0 );
(IOPIN cnt(1).0 );
(IOPIN cnt(0).0 );
)

OCP_MARGIN = 0.15
OCP_ROWS = 6
```

 

Layout Synthese

„Routing“

Eingabe:

- Platziertes Layout
- Design-Regeln der Technologie
- Anzahl der Verdrahtungsebenen

Routing:



- Verdrahtung des platzierten Layouts

Ausgabe:

- Verdrahtetes Layout

Abschliessende Verifikation:

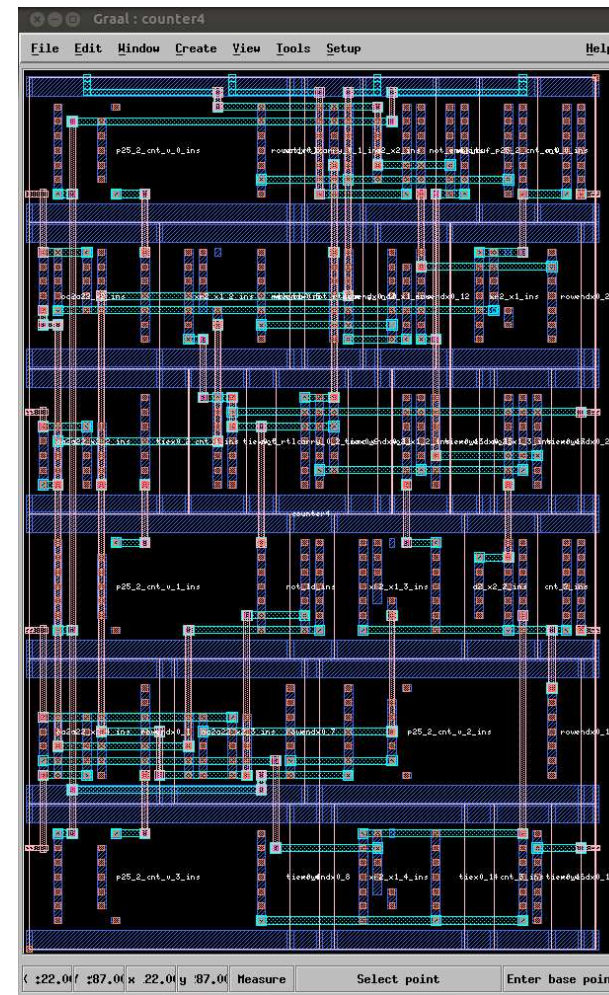 - Layout versus Schematic (LVS)
- Design Rule Check (DRC)



Layout des 4-Bit Zählers

 
 


Abb.1 CMOS-Transistoren


 


Abb.2 Layout des 4-Bit Zählers

IEEE Standard für Synthese

 

in Kapitel 4:

- Synthetisierbare Standard-Typen

in Kapitel 6:

- flankengetriggerte sequentielle Logik
- levelsensitive sequentielle Logik
- RAM und ROM

in Kapitel 7:

- HDL-Pragmas zur Kontrolle des Synthesetools

in Kapitel 8:

- Syntax



Literatur

- [1] **The Designers Guide to VHDL**, Peter J. Asheden,
Morgan Kaufmann Publishers, ISBN-1-55860-674-2
- [2] **Digital Design Principles & Practices**, John F. Wakerly,
Prentice Hall, ISBN 0-13-089896-1
(enthält Xilinx Student Edition für FPGA/CPLD designs)
- [3] **Algorithms for VLSI Design Automation**, Sabih H. Gerez
Wiley Verlag, 2004, ISBN 0-471-98489-2
- [4] **CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective**
Addison Wesley Pub Co Inc, 4. Auflage (März 2010)
ISBN-13: 978-0321547743

Aktuelle Informationen im Internet:

<http://www.vlsitechnology.org/>

<http://www.edacafe.com>

<http://www.semiwiki.com/>


<https://twitter.com/EDANews>

Achtung Synthese!



■ Latch oder Multiplexer?
 
```
ALat : process ( ENABLE, D, Q)
begin
  if ENABLE = '1' then
    Q <= D;
  else
    Q <= Q;
  end if;
end process; -- ALat
```



wird zum Multiplexer falls

```
attribute COMBINATIONAL of ALat: process is TRUE;
```

■ Vermeide „Read before Write“

```
StrangeProc : process (A, B, D)
  variable C : std_logic;
begin
  Y <= C or D;
  C := A and B;
end process;
```

Ungültiges Statement! Synthesetool sollte eine Fehlermeldung erzeugen!

■ Sichere Zustandsautomaten

- Implementierung des others statements wenn FSM_COMPLETE Attribut TRUE
- Unerreichbare Zustände erzeugen Fehler falls FSM_COMPLETE Attribut TRUE
- FSM_STATE kann auch die Werte BINARY, GRAY, ONE_HOT, ONE_COLD annehmen

```
type StateType is (S0, S1, S2, S3, S4);
signal state, next: StateType;
attribute FSM_STATE of state : signal is
  "0000 0011 0110 1100 1001" ;
attribute FSM_COMPLETE of state : signal is TRUE;
...
NextStateProc : process
begin
  wait until Clk = '1' ;
  if nReset = '0' then
    state <= S0
  else
    case state is
      when S0 => state <= S1;
      when S1 => state <= S2;
      when S2 => state <= S3;
      when S3 => state <= S4;
      when S4 => state <= S0;
      when others => state <= S0;
    end case;
  end if ;
end process;
```


Sequentielle Logik

Endliche Zustandsautomaten (FSMs)

- Simple Moore
- Moore
- Mealy

Aufbau sequentieller Logik

 
- Eingangssignale
- Ausgangssignale
- Kombinatorische Logik
- Speicher




1. Warum ist der Zustand $\bar{S}=\bar{R}=0$ verboten?
2. Ist das gezeigte Flip-Flop positiv oder negativ flankengetriggert ?

■ Digitale Speicherelemente

- Gated Latch (level-sensitiv)

 


 - Master-Slave D Flip-Flop (flanken-getriggert)




D Flip-Flop

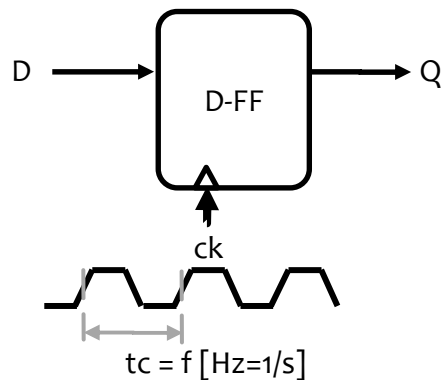- Eingangssignale
 - Ck (1)
 - D (1)
- Ausgangssignale
 - Q (1)
- Blockdiagramm



- Verhaltensbasierte Beschreibung (Pseudocode)
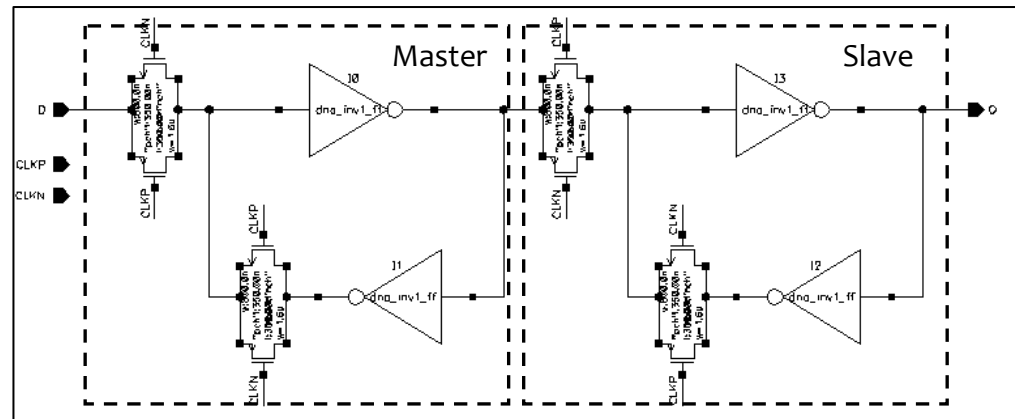
```
IF ( ck=1 and not ck'stable )  
THEN  
    D=Q  
END
```



Master-Slave D Flip-Flop in der Anwendung (z.B. IBM Microprocessors)