

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunktzahl: 60

zulässige Hilfsmittel: alle Unterlagen aus der Veranstaltung

Literatur

- 1. Verwenden Sie keinen Bleistift oder Rotstift!
- 2. Unleserliche Angaben werden nicht gewertet!
- 3. Verwenden Sie einen Notizbogen für Nebenrechnungen!
- 4. Geben Sie den Rechenweg klar strukturiert und leserlich an!
- 5. Lösungen ohne Rechenweg werden nur bewertet falls von der Aufgabe vorgegeben!
- 6. Nur Lösungen in den Lösungsfeldern werden gewertet!
 Nutzen Sie ggf. die Lösungsboxen der englichen Version!



Online-Examination

Working time: 90 Minutes

Total points: 60

permitted assessories: all course materials

literature

- 1. Do not use lead pen or red ink!
- 2. Unreadable sections are not assessed!
- 3. Use an additional sheets for side calculatipons!
- 4. Give your solutions clearly structured and readable!
- 5. Solutions without calculation will be assessed only if demanded by the exercise!
- 6. Solutions will be assessed only if given in the text boxes!

 Use the text boxes of the german version if required!


Selbstständigkeitserklärung Statement of Authorship


Persönliche Angabo	en		
Name:(Last name)		Vorname:(First name)	
Matrikelnummer: (Student-ID)			
Studiengang: (Program)			
Angaben zur Prüfu	ng		
Prüfungsdatum: (Exam date)		Home-O	ffice:
Studierendenauswe	is		
unzulässige fremde I tet habe. Mir ist bew	e ich, dass ich die oben be Hilfe sowie ohne Heranzieh vusst, dass der Verstoß geg Erbringung von Prüfungsle	nung nicht zugelassen gen prüfungsrechtlich	er Hilfsmittel bearbei- ne Regelungen über die
without unauthorize resources. I am awa	ave worked on the above d assistance. I also confirm re that the violation of e orted to the University.	m that I have not use	ed any non-permissible
Ort, Datum: (Place, date)		Unterschrift:(Signature)	

This page intentionally left blank.

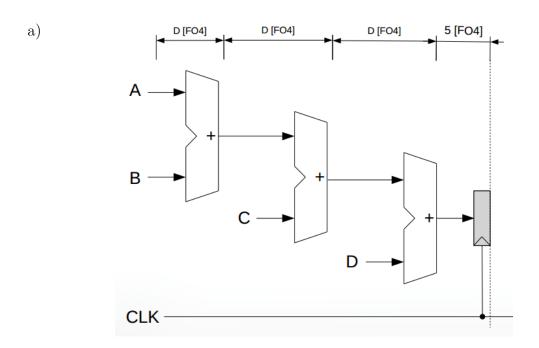Aufgabe 1: Digitale Schaltungen, Pipelining (20 Punkte)

Gegeben seien folgende synchrone Schaltungen zur Addition von vier Werten A bis D. Die Latenzen für eine Addition wurde mit D und die Latenz der Speicherelemente mit 5 abgeschätzt. (Hinweis: FO4 ist eine technologieunabhängige Angabe von Latenz und spielt für diese Aufgabe keine Rolle. Wie bei Sekunden gilt 2FO4+2FO4=4FO4.)




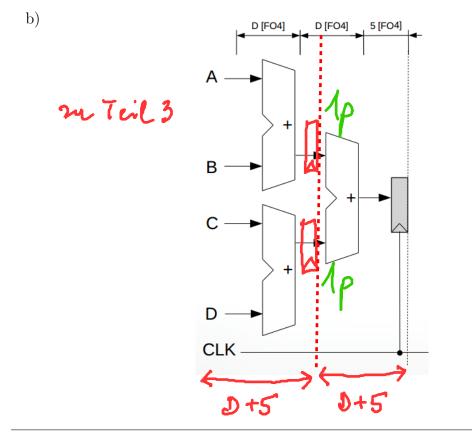


Points)

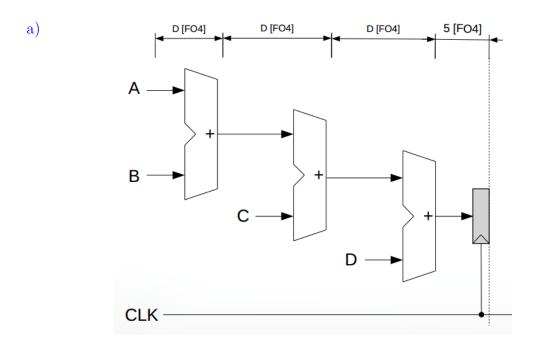Exercise 1: Digital Circuits, Pipelining (20)

Given the following two circuits for adding four values A to D. The latency for an addition has been estimated to D and the latency of a storage element to 5. (Hint: FO4 is a technology-independent expression of latency and has no meaning for this exercise. As with seconds $2\ FO4 + 2\ FO4 = 4\ FO4$.)



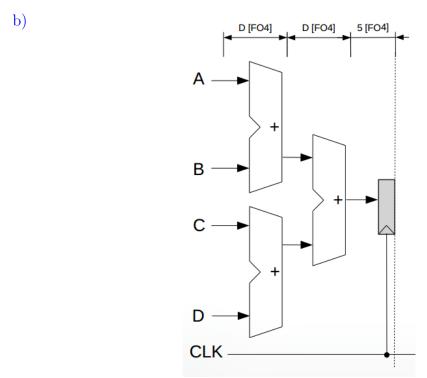

1. Berechnen Sie die Latenz der gezeigten Schaltungen.

(2 Punkte)

a)
$$D + D + D + 5 = 5 + 3D [for]$$
 1p
b) $D + D + 5 = 5 + 2D [for]$ 1p

2. Berechnen Sie die Latenz für N Ergebnisse, wenn die gezeigten (8 Punkte) Schaltungen in einem synchronen System arbeiten. Mit welcher Frequenz f_{max} kann ein solches System maximal arbeiten?

a) 1. Ergebra's: (3D+5)3. N. Ergebra's: $(3D+5)+(N-1)\cdot(3D+5)$ $= N\cdot(3D+5)$ $(= N\cdot(2D+5)+N\cdot D)$ 1p $f_a = \frac{1}{3D+5}$ b) 1. Ergebra's: (2D+5) $= N\cdot(2D+5)$ 1p $f_b = \frac{1}{2D+5}$

Н	Τ	
	W	
	G	

Elektrotechnik und Informationstechnik Prof. Dr. M. Fertig

Digitaltechnik SS2025

1. Calculate the latencies of the two circuits.	(2 Points)

2. Calculate the latency for N results, if the shown circuits operate in a synchronous system.

(8 Points)

What is the maximum frequency f_{max} of such a system to operate?

Die different J. N Ergebnien Uchrägt N.D.

- 3. Erläutern Sie das Prinzip und die Vorteile des Pipelining.
- (2 Punkte)


Pipelining ablitet mach dem Prinnip Teile und Hensthe! Nach dem Ferestandprinnip wird ein Publim Mr Teilspublime rerligt. Da die Teilpublime parallel gelöt werden Körenen, reduziet nin die Lateur, venn viele Rechningen durchgricht verden (lide Auslatung). Für einen Rechenvogang ist die lateur mit und dem Pipelining lesterfalls gleibe.

4. Entwerfen Sie eine 2-stufige Pipeline für Schaltung b und geben Sie (8 Punkte) die Latenz für N Ergebnisse und f_{max} an. Vergleichen Sie mit Teil 2.

Wrytesh mit Teil 2:

40

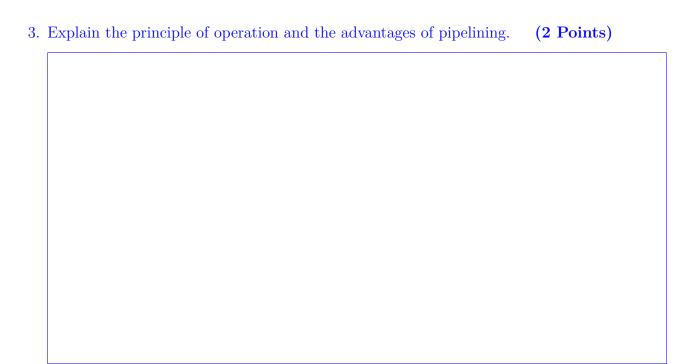Die Lateur für N Ergebnisch letragt 2·(D+5) + (N-1)·(D+5) = (N+1)·(D+5) 1·Erg. + (N-1) Erg Das ist nahren dopput 20 shoull.



4. Develop a 2-stage pipeline for circuit b and calculate the latency for (8 Punkte) N results and f_{max} . Compare with part 2.

Himneis: Le Einheit For nunß dann noch im Jekunden umgerchnet werden,

Aufgabe 2: Digitale Arithmetik

(20 Punkte)

Gegeben seien zwei Werte im Zweierkomplement.

$$A = 010001,11_{ZK}$$

$$B = 100010, 10_{ZK}$$

1. Transformieren Sie A und B mit der Geschlossenen Summenformel (4 Punkte) aus der Veranstaltung in das Dezimalsystem.

A:
$$-0.2^{5} + 1.2^{4} + 1.2^{0} + 1.2^{-1} + 1.2^{-1} = 17.75_{10}$$

B: $-1.2^{5} + 1.2^{1} + 1.2^{-1} = -29.5_{10}$

je 1p

 $ji 1p$

2.a. Die Multiplikation einer Zahl im Binärcode mit Zwei entspricht

(2 Punkte)

19 19 χ

einer Verschiebung des Kommas um eine Stelle nach rechts



einer Verschiebung des Wertes um eine Stelle nach links



einer Verschiebung des Kommas um eine Stellen nach links

-Zweierpotenzen

2.b. Wie vollziehen sich Multiplikationen mit für Zweierkomplement- (3 Punkte) Zahlen? Worauf muss beachtet werden (Hinweis: Vorzeichen)?

1p

Sei 2 eine zociopotena mit i E Z (goure tablen), mod n = 00 (toraul Mellen).

Fili positive i wood du u multiplizierende table um i Mellen nach links verhoben.

Fili negative i wood du u multiplizierende table um i stellen nach du un multiplizierende table um i stellen nach links verhoben.

Erentull zu erganzende stellen werden nach den begin der Vorzeihenerveiterung ergäust (signesseurion)

Н	Т
	W
	G

Elektrotechnik und Informationstechnik Prof. Dr. M. Fertig

Digitaltechnik SS2025

Exercise 2: Digital Arithmethics (2)	20	Points
--------------------------------------	-----------	--------

Given two values in Two's Complement.

 $A = 010001,11_{ZK}$

 $B = 100010, 10_{ZK}$

1. Transform A und B to the decimal system with the (4 Points)

Closed Sum Formula introduced in the course.

2.a.	A multiplication of a number in Binary Code equals	(2 Points)
	a right shift of the comma (point) by one position	
	a left shift of the value by one position	

2.b. How execute multilplications by two for Two's Complement numbers? What needs to be considered (hint: sign)?

a left shift of the comma (point) by one position

(Hinveis: Falls n endlich, dan tit beim vecket der höchtverligsten Mille von 1 auf 0 brv. von 0 auf 1 ein überlauf auf. In dwien Fall wäre eine gültze trultplihation mit 2 unwöslich, due den vere wecht zu verlassen.) 3. Addieren Sie A und B im Zweierkomplement. Überprüfen Sie die (5 Punkte) Korrektheit des Ergebnisses durch Beurteilung von Vorzeichen und Überlauf.

Ergebris koncht (da pos. u. mg. tall 2p addiest.

Gegeben seien zwei weitere Werte im Zweierkomplement.

$$C = 01010_{ZK} = 10_{10}$$

 $D = 10100_{ZK} = 12_{10}$

4. Multiplizieren Sie C und D im Zweierkomplement. Überprüfen Sie (4 Punkte) das Ergebnis durch schriftliche Rechnung im Dezimalsystem. (2 Punkte)

$$\frac{10100_{20} \cdot 01010_{20}}{1010100_{20}}$$

$$\frac{10100000_{20}}{1100100_{20}} = -120_{10}$$
Probe in Devimal-green:
$$\frac{(-12) \cdot 10}{-120}$$


$$\frac{-120}{-120}$$

$$\frac{-120}{-120}$$

IT W G	Elektrotechnik und Informationstechnik Prof. Dr. M. Fertig	Digitaltechnik SS2025
	d B in Two's Complement. Verify the correctness ult by assessment of sign and overflow.	(5 Points)
iven two m	ore values in Two's Complement.	
iven two m	ore values in Two's Complement. $C = 0101_{ZK}$	
iven two m		

Aufgabe 3: Boole'sche Optimierung, Hazards (20 Punkte)

Gegeben sei folgendes KV-Diagramm.

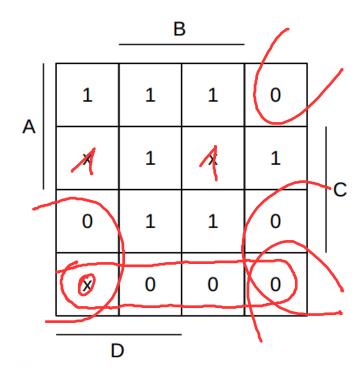

1. Wählen Sie die Ausgaben für die DC-Bedingungen, welche die beste Optimierung ermöglichen. (6 Punkte)

Tragen Sie die Lösung in das KV-Diagramm ein!

ji de

2. Ermitteln Sie alle Primterme und identifizieren Sie alle (8 Punkte) Kern-Primterme. Kennzeichnen Sie die Terme im KV-Diagramm.

Primkime:

(AVC), (AVB), (BVCVD) 112p

Acle Primkime sind Kern-Primtisme. 2p

Exercise 3: Boolean Optimization, Hazards

(20 Points)

Given the following KV map.

		E	3		
A	1	1	1	0	
	х	1	X	1	С
	0	1	1	0	
	х	0	0	0	
)			,

1. Determine the outputs for the DC-conditions that allow the best optimization.

(6 Points)

Enter the solution into the KV map!

2. Determine all prime terms and identify all essential prime terms. Mark the terms in the KV diagram.

(8 Points)

(Fortsetzung Teil 2)

3. Geben Sie die Minimalform an und untersuchen Sie die Minimalform auf statische und dynamische Hazards.

(6 Punkte)

(AVC) (AVB) (BVCVD) 3

Es gilt keine statishen und 3 dawit auch keine dynamishen 3 harards.

Fortsetzung Teil 2)	
Give the minimal expression and	(6 Points)
nalyse the minimal form for static and dynamic hazards.	(0 Tollies)